

MIPS 处理器设计实验

一、 实验目的

- 进一步加深对运算器、存储器及数据通路的理解。
- 掌握硬布线控制器设计原理。
- 为整机实验以及课程设计做准备。

二、 实验内容

利用运算器实验，存储系统实验中构建的运算器、寄存器文件、存储系统等部件以及 Logisim 中其他功能部件构建一个 32 位 MIPS CPU 单周期处理器，该处理器应支持基础指令集中列出的所有指令，见表 1，另外还必须支持扩展指令集中的 2 条 C 类运算指令，1 条 M 类存储指令，1 条 B 类分支指令（详见表 2），具体任务每位同学不一样，任务要求见任务分配清单，每位同学得到一个 4 位数据表示的任务编号，分别对应 CCMB 指令的选择。具体指令功能参见附件中的 MIPS 标准文档。最终设计完成的 CPU 应能运行教师提供的标准测试程序，程序存储在 Logisim ROM 模块中（指令存储器、数据存储器分开）。

表 1 基础指令集

#	指令	格式	备注
1	Add	add \$rd, \$rs, \$rt	指令功能及指令格式 参考 MIPS32 指令集
2	Add Immediate	addi \$rt, \$rs, immediate	
3	Add Immediate Unsigned	addiu \$rt, \$rs, immediate	
4	Add Unsigned	addu \$rd, \$rs, \$rt	
5	And	and \$rd, \$rs, \$rt	
6	And Immediate	andi \$rt, \$rs, immediate	
7	Shift Left Logical	sll \$rd, \$rt, shamt	
8	Shift Right Arithmetic	sra \$rd, \$rt, shamt	
9	Shift Right Logical	srl \$rd, \$rt, shamt	
10	Sub	sub \$rd, \$rs, \$rt	
11	Or	or \$rd, \$rs, \$rt	
12	Or Immediate	ori \$rt, \$rs, immediate	
13	Nor	nor \$rd, \$rs, \$rt	
14	Load Word	lw \$rt, offset(\$rs)	
15	Store Word	sw \$rt, offset(\$rs)	
16	Branch on Equal	beq \$rs, \$rt, label	
17	Branch on Not Equal	bne \$rs, \$rt, label	

18	Set Less Than	slt \$rd, \$rs, \$rt	If \$v0==10 halt(停机指令) else 数码管显示\$a0 值 注意数码管输入数据应该 用寄存器锁存
19	Set Less Than Immediate	slti \$rt, \$rs, immediate	
20	Set Less Than Unsigned	sltu \$rd, \$rs, \$rt	
21	Jump	j label	
22	Jump and Link	jal label	
23	Jump Register	jr \$rs	
24	syscall (display or exit)	syscall	

表 2 扩展指令集

指令分类	编号	指令助记符	简单功能描述	备注
运算 (C)	1	SLLV	逻辑可变左移	指令格式参考 MIPS32 指令集，最 终功能以 MARS 模 拟器为准。
	2	SRLV	逻辑可变右移	
	3	SRAV	算术可变右移	
	4	SUBU	无符号减	
	5	XOR	异或	
	6	XORI	异或立即数	
	7	LUI	立即数加载至高位	
	8	SLTIU	小于立即数置 1(无符号)	
	9	MULTU	乘无符号	
	A	DIVU	无符号除	
	B	MFLO	读 LO 寄存器	
存储 访问 (M)	1	LB	加载字节	
	2	LBU	加载字节(无符号)	
	3	LH	加载半字	
	4	LHU	加载半字(无符号)	
	5	SB	存储字节	
	6	SH	存储半字	
跳转 (B)	1	BLEZ	小于等于 0 转移	
	2	BGTZ	大于 0 转移	
	3	BLTZ	小于 0 转移	
	4	BGEZ	大于等于 0 转移	

4) 实验步骤

1、简单迭代法

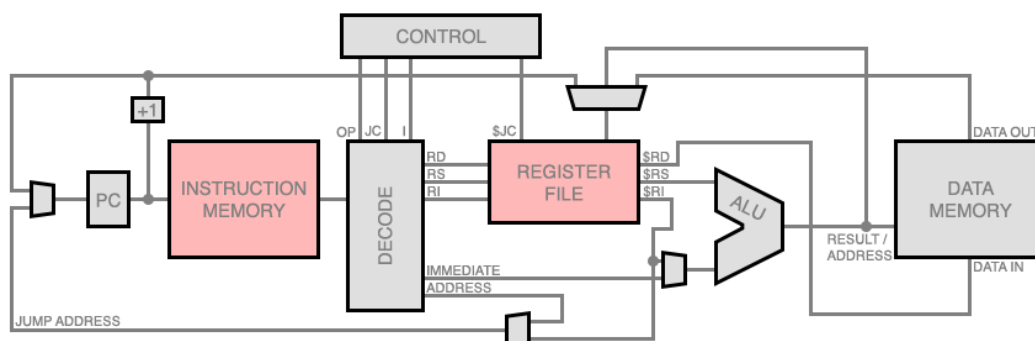


图 1 单周期 CPU 示意图

- 1) 可以首先完成取下一条指令的逻辑, 即 PC(程序计数器)的逻辑, 最初你可以简单的实现, 只用让该寄存器的值, 在每次时钟信号到达时加一即可, 以后再考虑更复杂的情形。
- 2) 也许此时你可以用上面构建的模块, 搭建一个最简单的 CPU 了, 该 CPU 只能进行加法运算。你可以先做一个大致的模型, 实现加法。而我們希望是, 你的 CPU 应该包括以下器件:

- ALU、寄存器文件
- PC 及 PC+4 的逻辑。
- 指令内存 (为了简单, 建议你使用系统提供的 ROM, 而不是 RAM, ROM 可以方便的加载镜像, 重启后也不需要单独加载, RAM 重启程序, 或者 CTRL+R 后数据清零), 由于 mips 32 位地址总线是按字节编址, 而系统提供的 ROM 是 32 位的, 且 ROM 地址总线也无法达到 32 位, 所以连接时可以将高位地址屏蔽, 低位字节偏移地址也进行屏蔽, 使得取指令工作能正常进行。

试着将以下汇编指令翻译成机器码:

`nor $s0, $0, $1`

然后将机器码存入指令 ROM 中。如果你成功地完成了此最简单的 CPU, 则时钟每跳一次, 将执行一条指令。

- 3) 你可以进一步编写一些新的 CPU 指令，如 SUB, AND, OR 等，来对你前面做的工作进行一些进一步的测试。当然，对于 SUB, AND, OR，你可能需要修改 ALU 的相应控制，否则，还是在做 nor。
- 4) 你可以编写更多的模块，如零扩展和符号扩展，然后将其组合成一个通用的扩展器，这样就可以实现立即数的运算了。
- 5) 你可以加入 LOAD 及 STORE 逻辑。当然，这里需要加入数据内存了。
- 6) 不同 mips 指令的数据通路，大家可以参考 mips 仿真器 MARS 中的 x ray 功能观看，该仿真器可以动态演示指令的数据通路以及对应的控制信号生成。

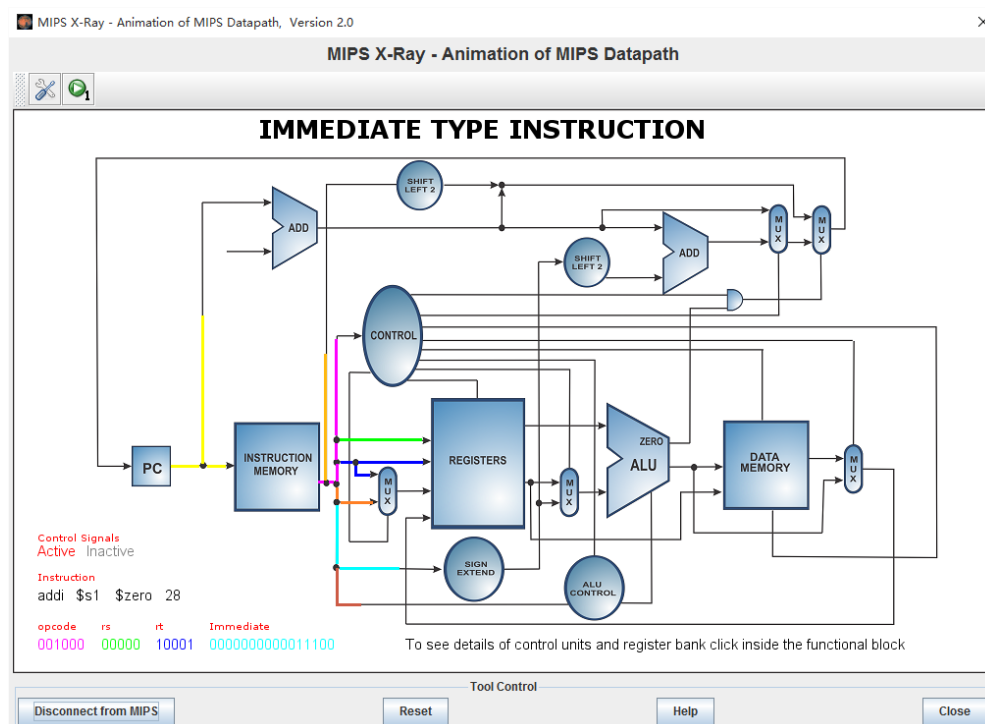


图 2 显示部件示意图

- 7) 也许你可以把所有的工作集成在一起，完成 DATAPATH（数据通道）了，注意在进行数据通路集成时会发现很多输入有多个来源，此时需要加入多路选择器，选择器的控制端成为新的控点或微命令。
- 8) 根据前述步骤完成的数据通路以及对应的控点，设计控制器，控制器应该进行封装，控制器封装完毕你的单周期 CPU 就完成了（**不建议使用真值表**生成控制器，最好将每个控点的逻辑表达式写出来，可以各处最小项之和，LOGISIM 可以帮你化简）。

2、工程化方法（推荐）

- 1) **构建主要功能部件。**在 logisim 中选择相应部件构建 PC 寄存器，指令存储器 IM，数据存储器 DM，立即数扩展器，地址转移逻辑 NPC，运算器

ALU（运算器实验已经实现），寄存器文件(已提供标准库)。

- 2) 一次性构建所有数据通路。绘制主要功能部件输入来源表，该表主要用于描述各部件之间的连接关系，记录各部件输入端数据来源，注意这里忽略控制类信号，仅保留数据类信号，具体如下表所示：

指令	PC	IM	RF				ALU		DM	
			R1#	R2#	W#	Din	A	B	Addr	Din

主要功能部件输入来源表

逐条分析每一条指令的功能，根据指令功能填写表格，如发现新的需求，可以在表格中引入新的部件，并设置其输入来源。

- 3) 输入源合并。将主要功能部件输入来源表中功能部件输入按列进行合并，如某个输入有多个输入来源，引入多路选择器，同时新增多路选择器选择控制信号，对于空输入如其他输入不影响指令执行，可直接忽略，否则需要增加额外的控制电路。根据合并后的输入来源在 logisim 中连接各主要功能部件，实现 MIPS CPU 所有数据通路。
- 4) 控制信号综合。列出所有控制信号的产生条件，如下表，给出各控制信号逻辑表达式，利用译码电路生成各指令译码信号，然后根据相应逻辑表达式生成控制器，并封装。

	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
控制信号	or	and	add	sub	sllv	srlv	sra	slt	disp	lui	ori	addi	andi	lw	sw	jump	beq	bne
ADD			●									●		●	●			
SUB				●													●	●
AND		●																
OR	●										●							
sll					●													
srl																		
sra																		
slt								●										
lui										●								
RegWriteBack	●	●	●		●	●		●			●		●					
Alusrc													●	●	●			
RegDst										●	●	●						
disp									●									
JumpBranch																●		
beq																		
bne																		●
SignedIMM												●		●	●			
MemRead																		
Memwrite															●			

- 5) 控制信号综合。列出所有控制信号的产生条件，如下表，给出各控制信号逻辑表达式，利用译码电路生成各指令译码信号，然后根据相应逻辑表达式生成控制器，并封装，最后实现其他新增的功能部件。
- 6) 系统调试。撰写简单测试程序逐条对各指令进行测试，测试完毕后运行标准测试程序进行最终的验收测试。


2、检查要求

- 1) 能自动运行如下排序测试程序，


- 2) 将测试文件“benchmark.hex”通过文件加载到指令存储器，该程序自动写入数据到存储器，并将存储器 0-15 号单元降序排序。程序演示效果
- 3) 能单步演示和自动运行
- 4) 编写一段小程序能演示 CCMB 指令的正确运行。

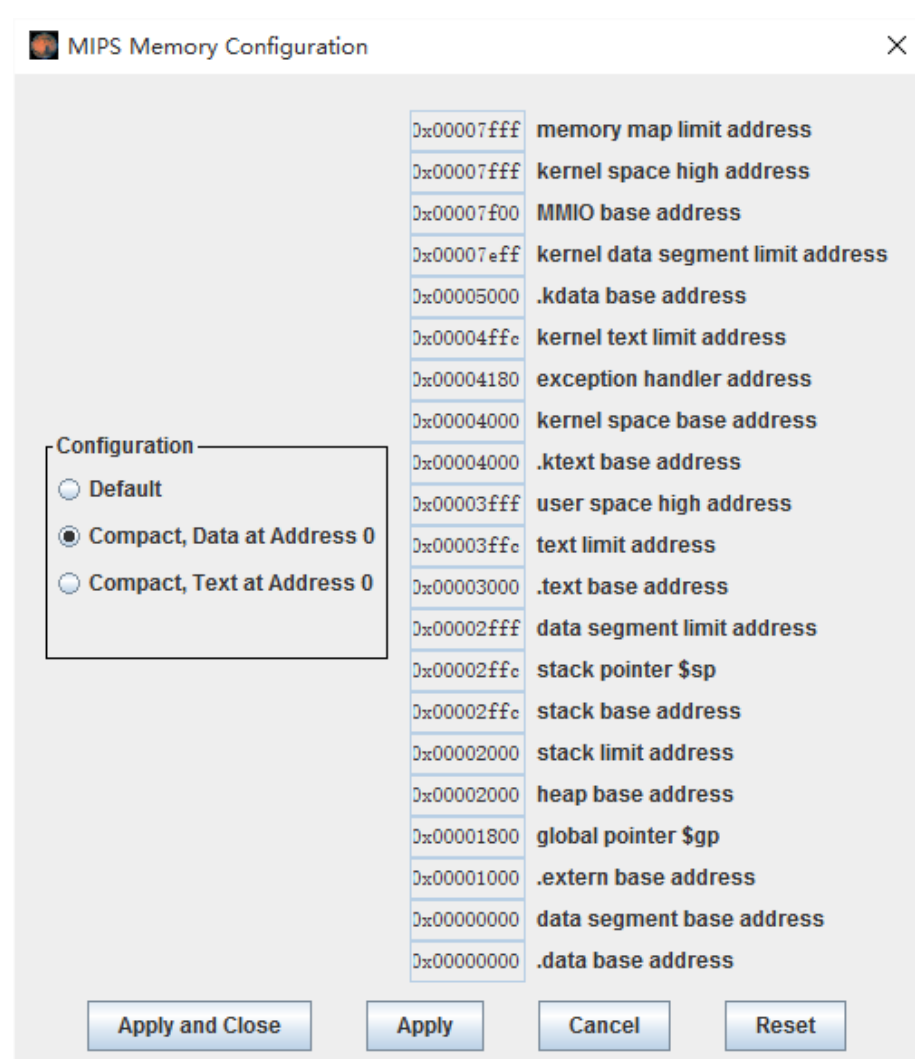3、汇编器说明

汇编器采用附件包中的 mars 仿真器，该仿真器功能强大，请主动学习之。注意为了能让 mars 中汇编的机器码能在 logisim 中实用，需要设置 mars 界面中 setting 的 Memory Configuration，将内存模式设置为下图的模式，这样数据段起始位置就是 0 开始的位置。




 程序汇编后可以利用 File 菜单中的 Dump Memory 功能将代码段和数据段导出，采用十六进制文本的方式导出到某个文本文件，然后在文件第一行加入“v2.0 raw”即可在 Logisim 中加载到 ROM 或 RAM。




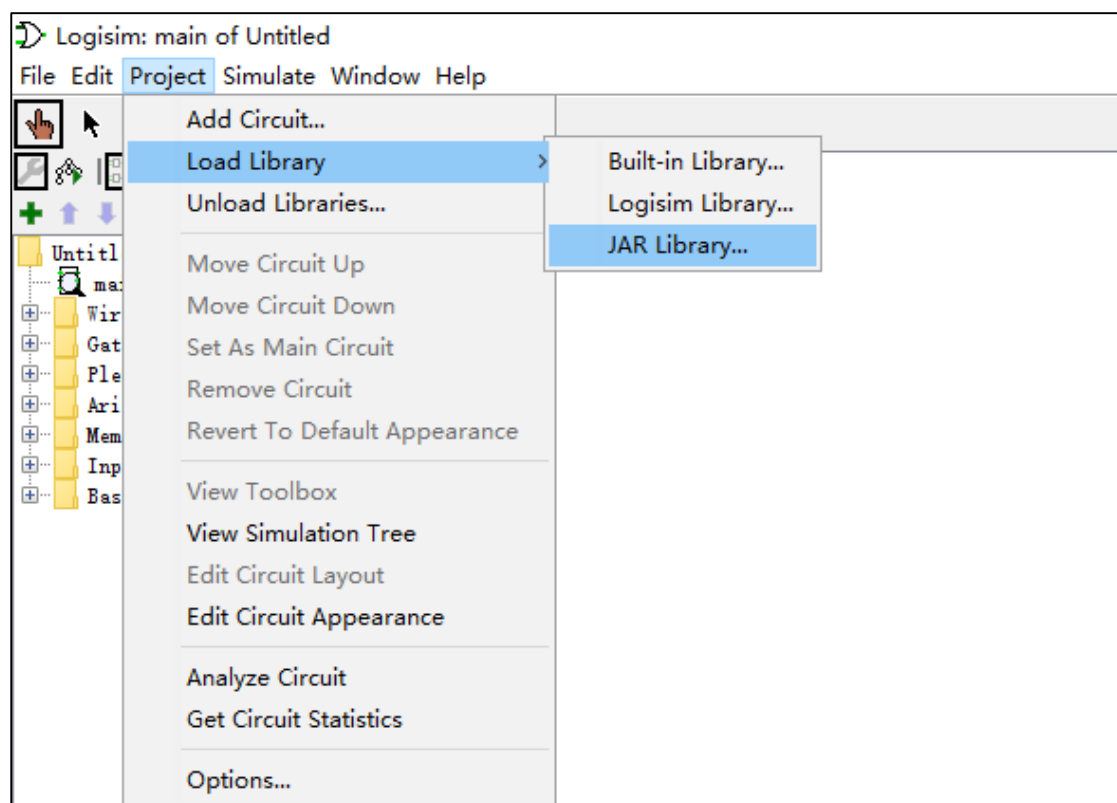4、MIPS 寄存器文件加载

存储系统实验中我们仅仅设计了包含 4 个寄存器的寄存器文件，这里我们提供了一个包含 32 个寄存器的 MIPS 寄存器文件的库 CS3410.jar, 库加载方式如下图所示。



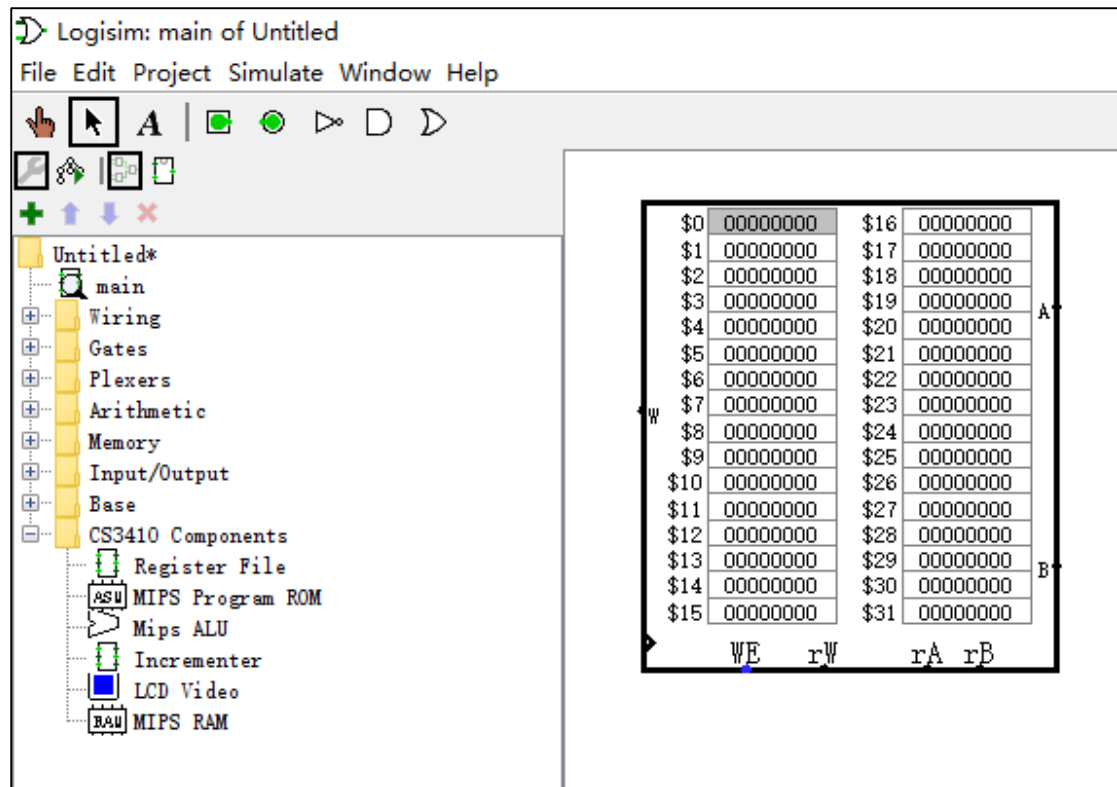加载成功后 logisim 左下角的组件库会增加 CS3410 的选项，其中第一个组件就是寄存器文件，注意新增的库还包含一些其他的库，课酌情考虑使用，也可不用。



三、 实验报告要求

- 1) 实验目的;
- 2) 各模块的设计电路和系统的整体电路, 对设计要进行详细的分析与说明;
- 3) 列出操作步骤及顺序, 标出重要的开关控制端; 给出各控制信号逻辑表达式以及电路。
- 4) 实验结果的记录与分析;
- 5) 列出操作步骤及顺序, 标出重要的开关控制端;
- 6) 实验收获和体会;
- 7) 实验中碰到的问题和解决的方法。

注: 本文档有些的不全面、不完整, 希望同学们修正。